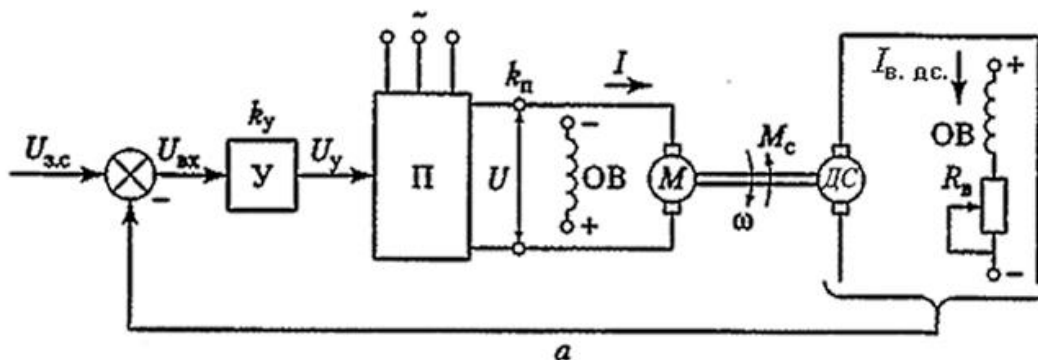


Экзаменационный билет № 1


1. Принцип действия и назначение электрических машин.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24 V$.
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме



Билет составил _____

Экзаменационный билет № 2

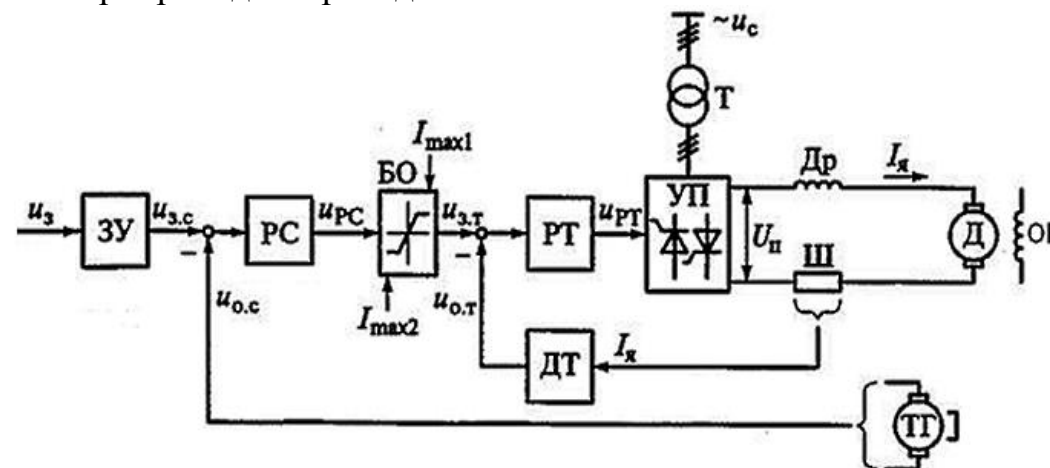1. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Однофазное переменного тока $U=220, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=12 V$;
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме.




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 3

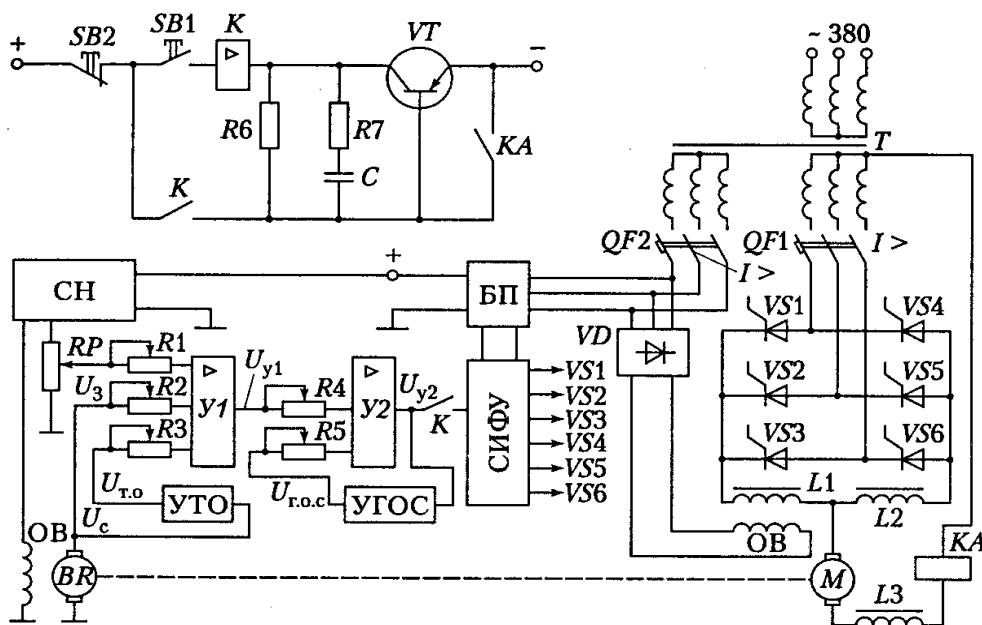1. Вращающееся магнитное поле. Показать на примере работы АД.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24V$.
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 4

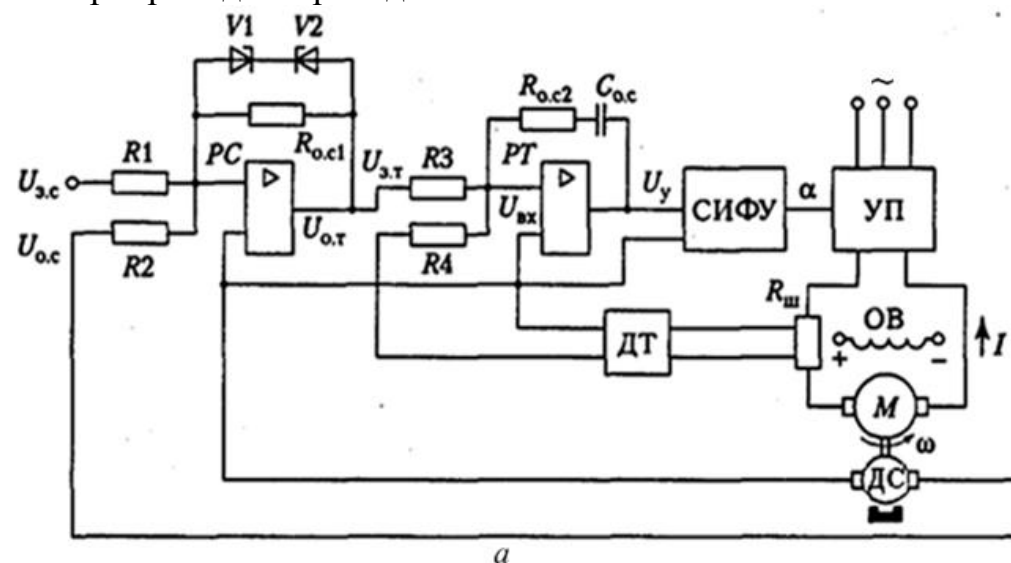1. Устройство, работа двигателя постоянного тока.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Однофазное переменного тока $U=220V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=12V$;
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 5

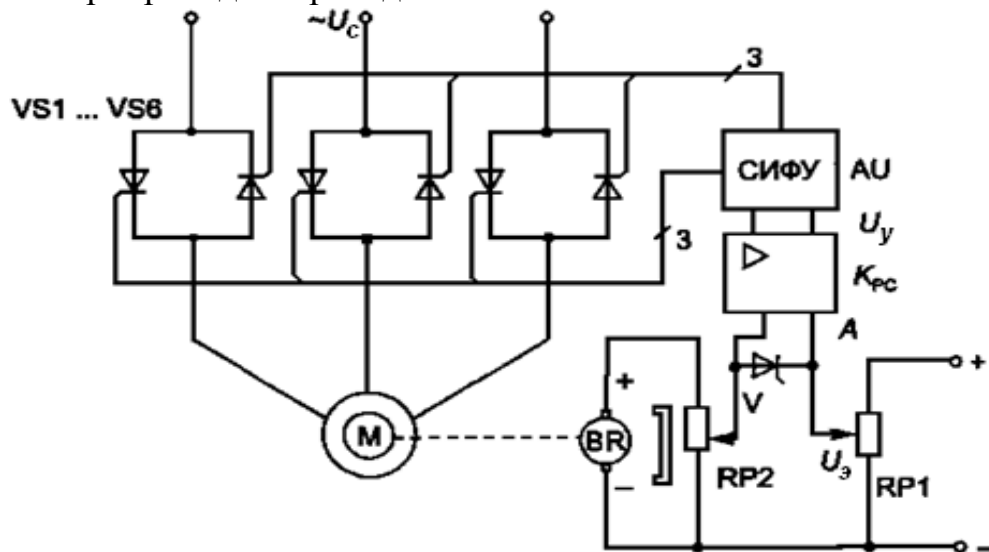1. Универсальные коллекторные двигатели.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24V$.
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 6

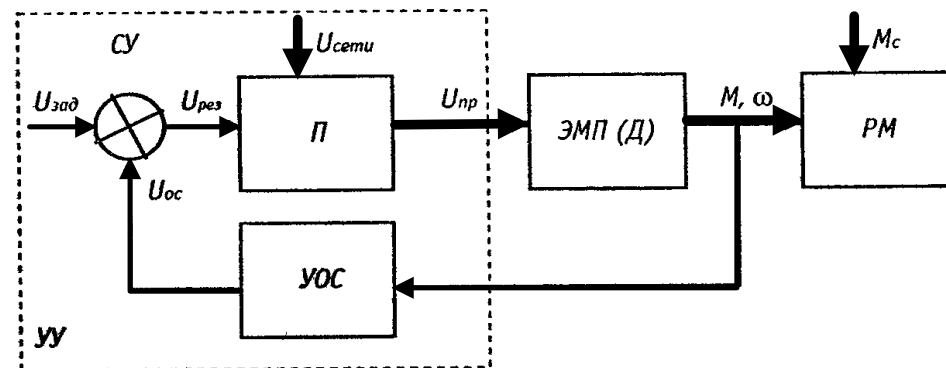1. Бесконтактные двигатели постоянного тока.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Однофазное переменного тока $U=220V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=12V$;
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 7

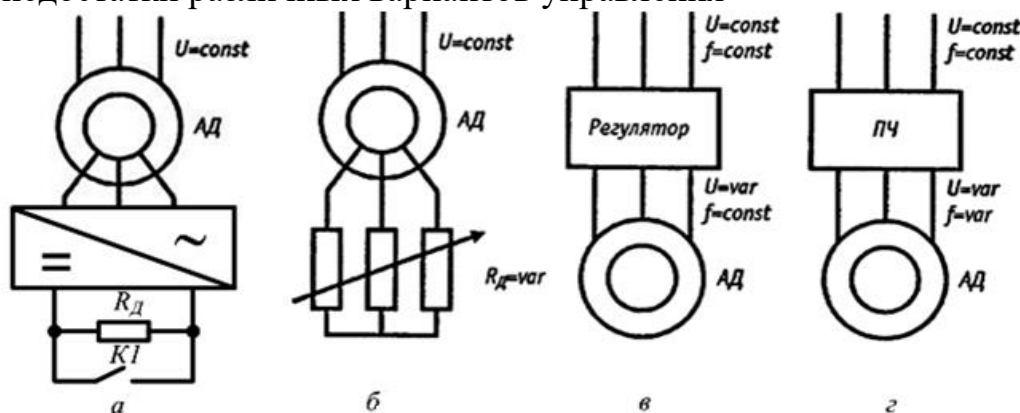- Шаговые двигатели. Принцип действия. Основные режимы работы
- Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24 V$.
- Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме. Преимущества и недостатки различных вариантов управления




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 8

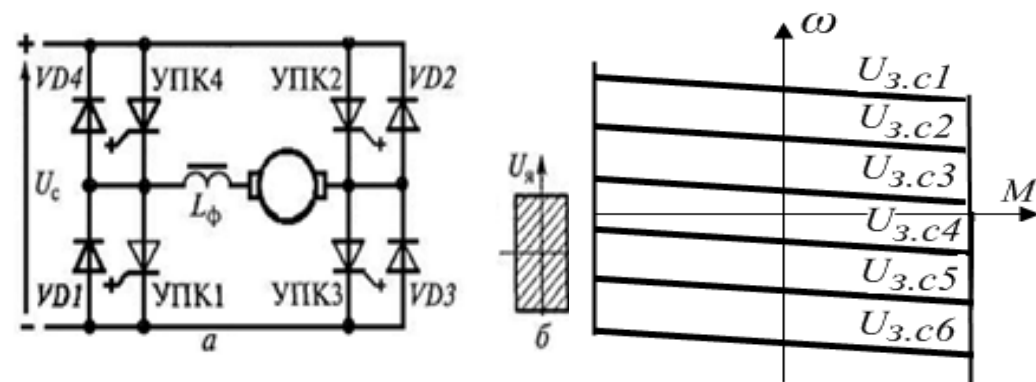
- Устройство трехфазных асинхронных двигателей
- Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Однофазное переменного тока $U=220, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=12 V$;
- Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме



Билет составил _____

Экзаменационный билет № 9

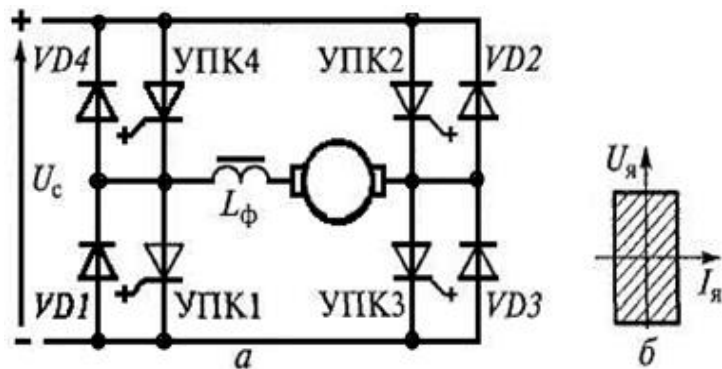
1. Принцип действия машины постоянного тока.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24 V$.
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме



Билет составил _____

Экзаменационный билет № 10

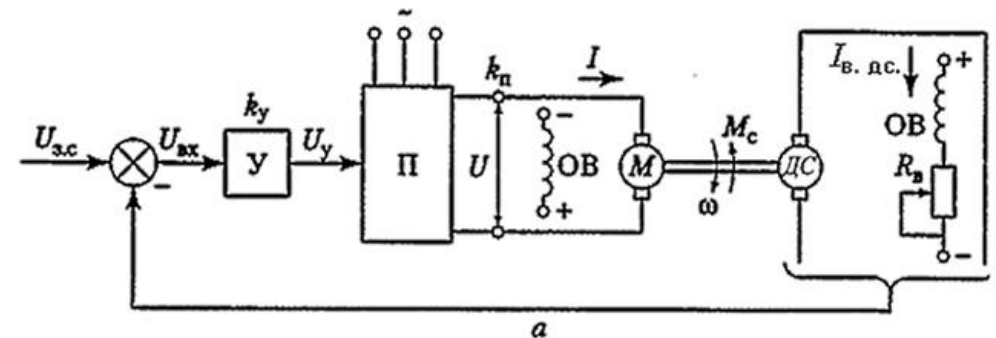
1. Принцип действия и назначение электрических машин
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Однофазное переменного тока $U=220, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=12 V$;
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме



Билет составил _____

Экзаменационный билет № 11

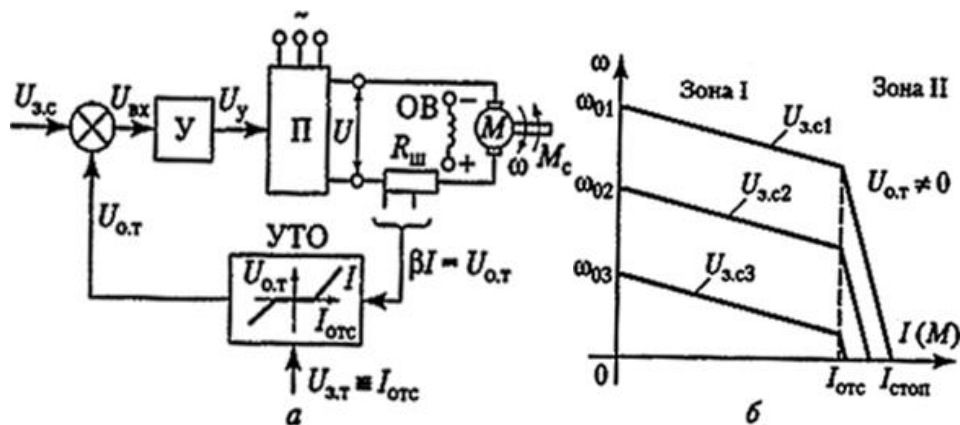
1. Линейные асинхронные двигатели
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24 V$.
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме



Билет составил _____

Экзаменационный билет № 12

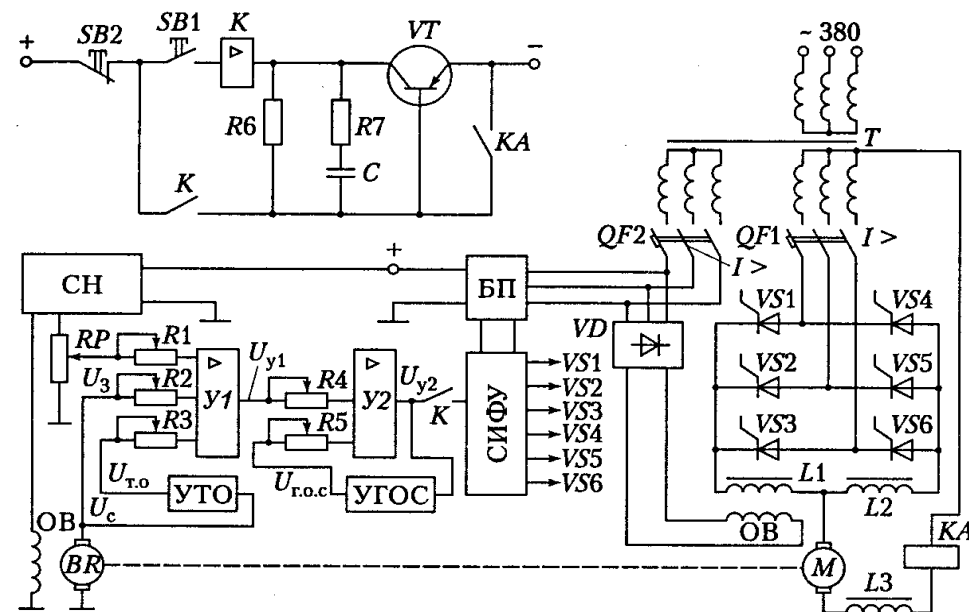
1. Потери и коэффициент полезного действия асинхронного двигателя
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Однофазное переменного тока $U=220, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=12 V$;
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме



Билет составил _____

Экзаменационный билет № 13

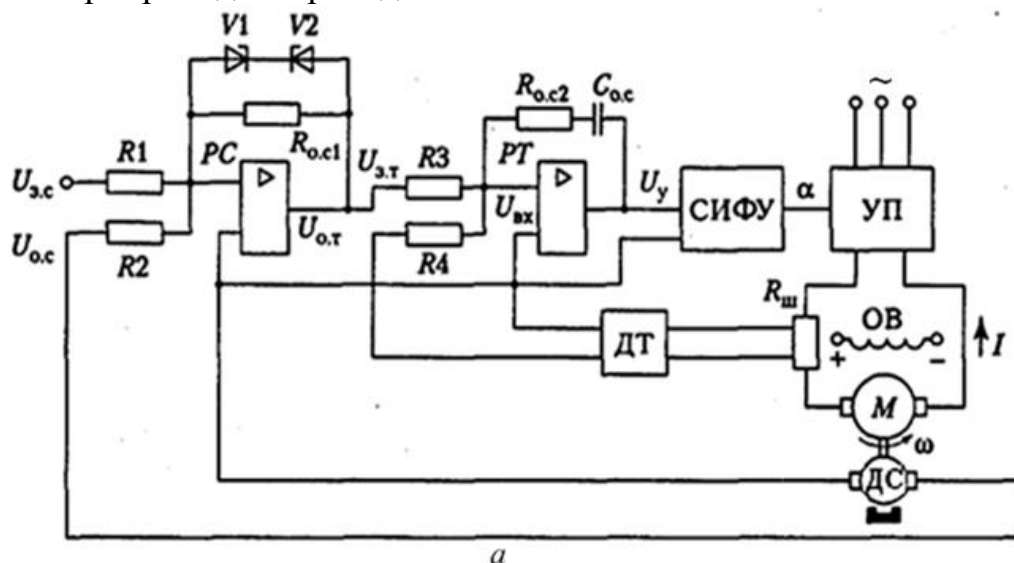
1. Принцип действия машины постоянного тока.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24 V$.
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме



Билет составил _____

Экзаменационный билет № 14

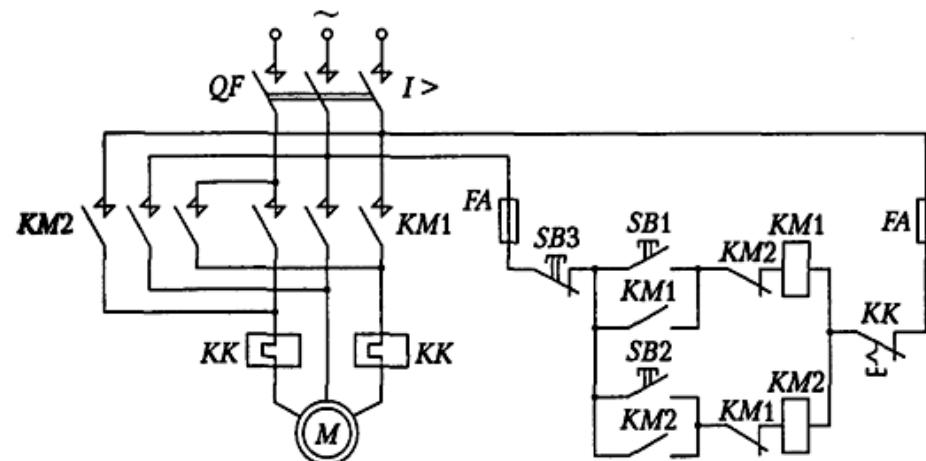1. Принцип действия и устройство синхронного двигателя с электромагнитным возбуждением
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Однофазное переменного тока $U=220, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=12 V$;
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме



Билет составил _____

Экзаменационный билет № 15


1. Устройство, работа трехфазных асинхронных двигателей

1. Составить схему электрического привода, если:

- питание (Постоянный ток $U=12, V$);

- двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ),
U=24 V.

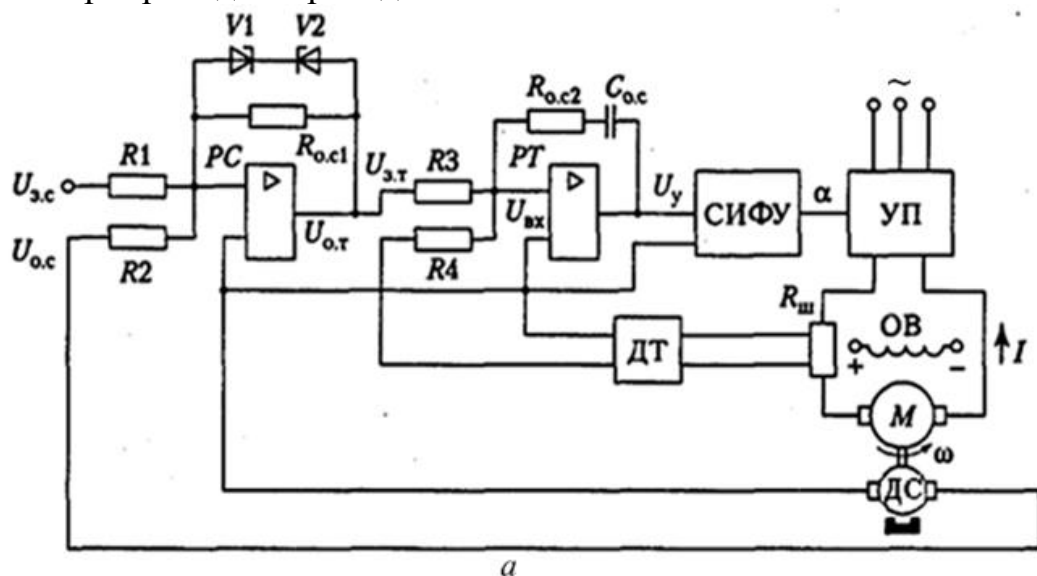3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме



Билет составил _____

Экзаменационный билет № 16


1. Синхронные двигатели с постоянными магнитами.

2. Составить схему электрического привода, если:

- питание (Однофазное переменного тока $U=220, V$);

- двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ),
U=12 V;

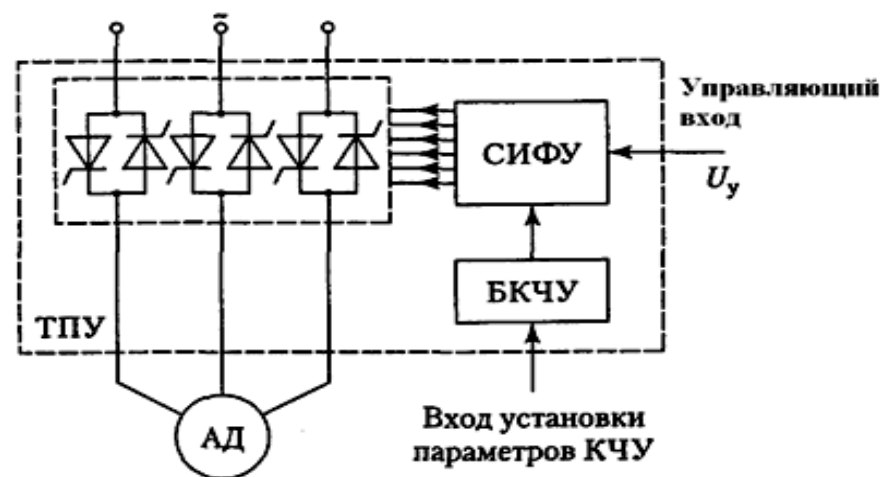3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




Билет составил



Экзаменационный билет № 17

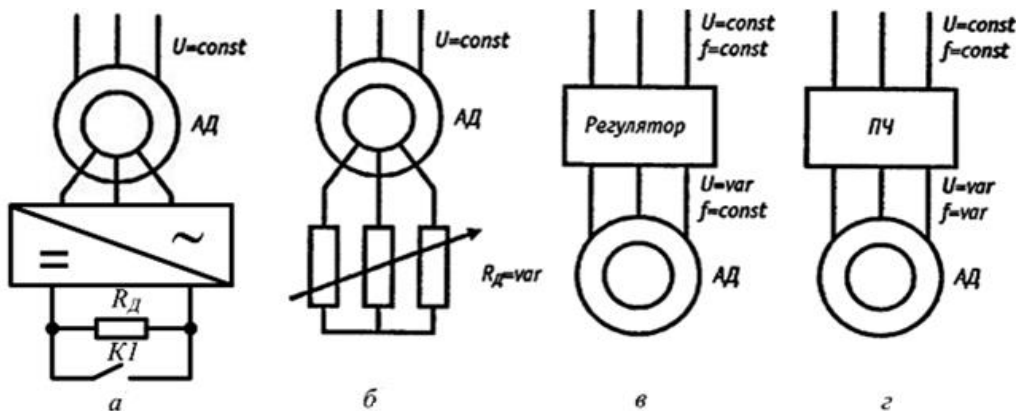1. Устройство, работа двигателя постоянного тока.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24 V$.
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 18

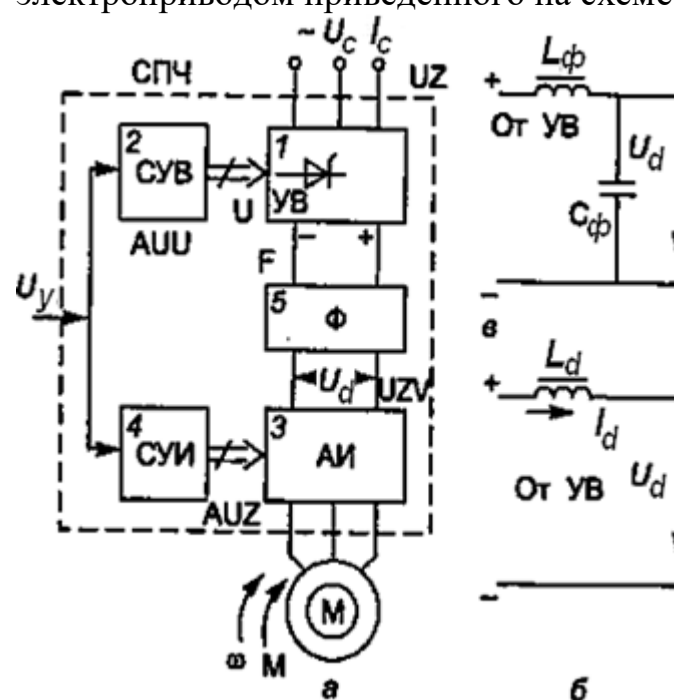1. Устройство, работа двигателя с последовательным возбуждением.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Однофазное переменного тока $U=220, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=12 V$;
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 19

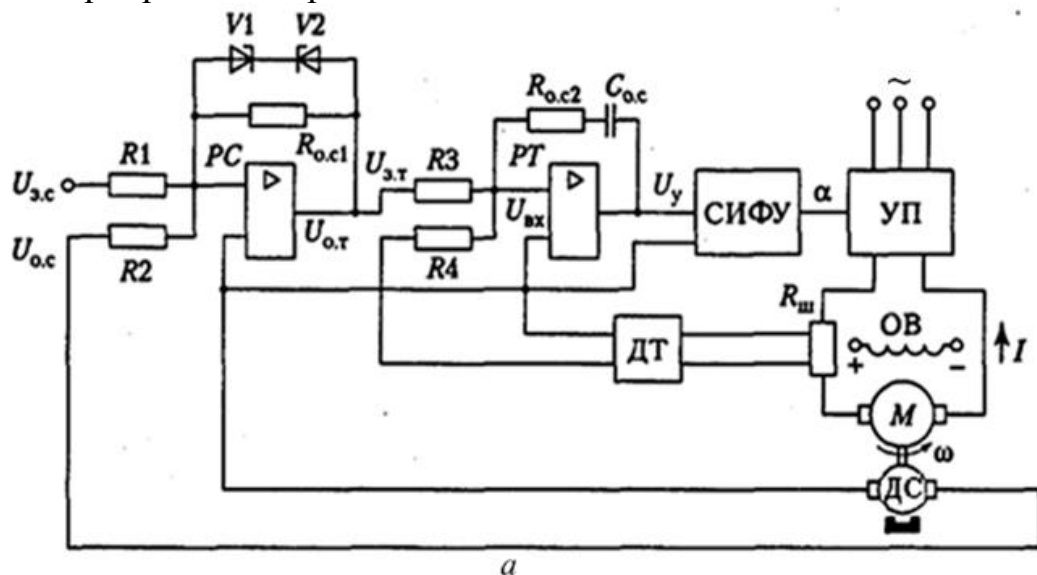1. Устройство, работа бесконтактного двигателя постоянного тока.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24 V$.
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




а

Билет составил _____



Экзаменационный билет № 20

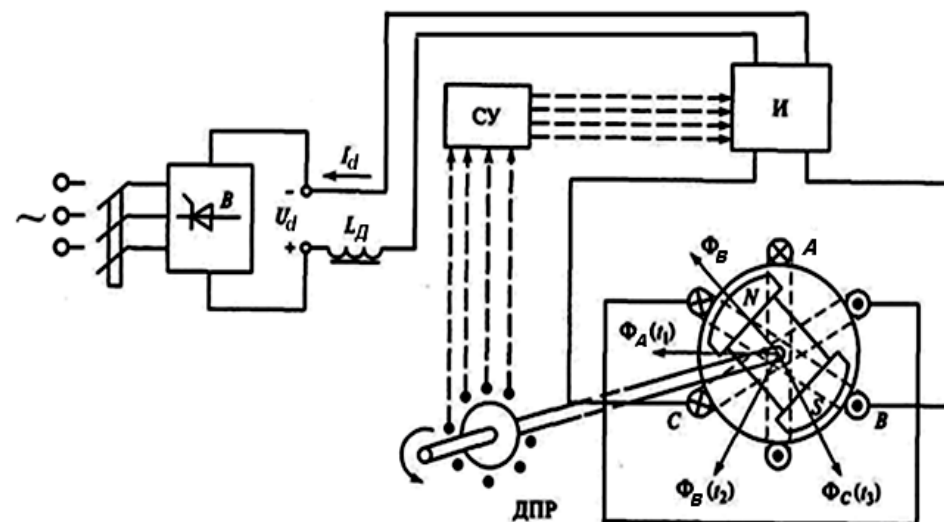1. Устройство, работа, принцип действия машины постоянного тока.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Однофазное переменного тока $U=220, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=12 V$;
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 21

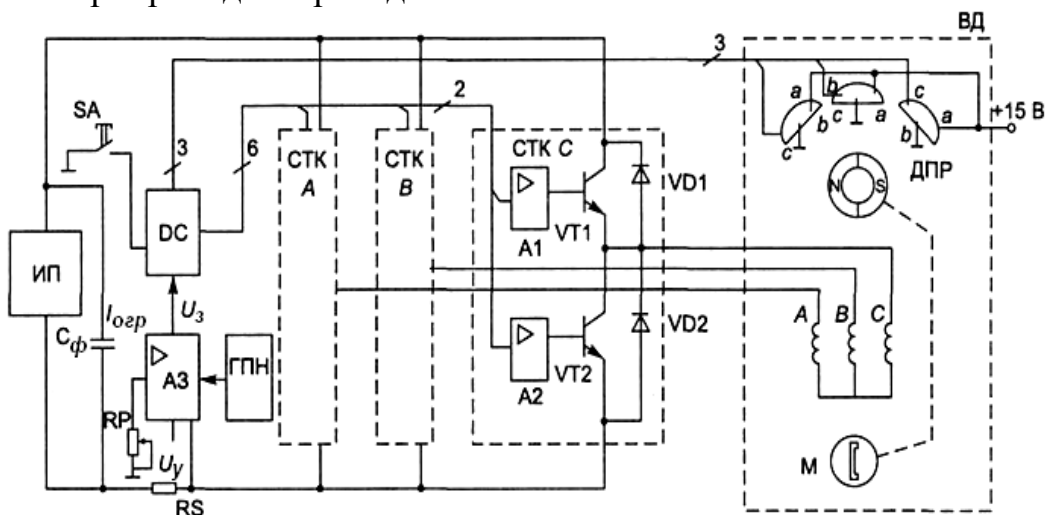1. Вращающееся магнитное поле. Показать на примере работы АД.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24V$.
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 22

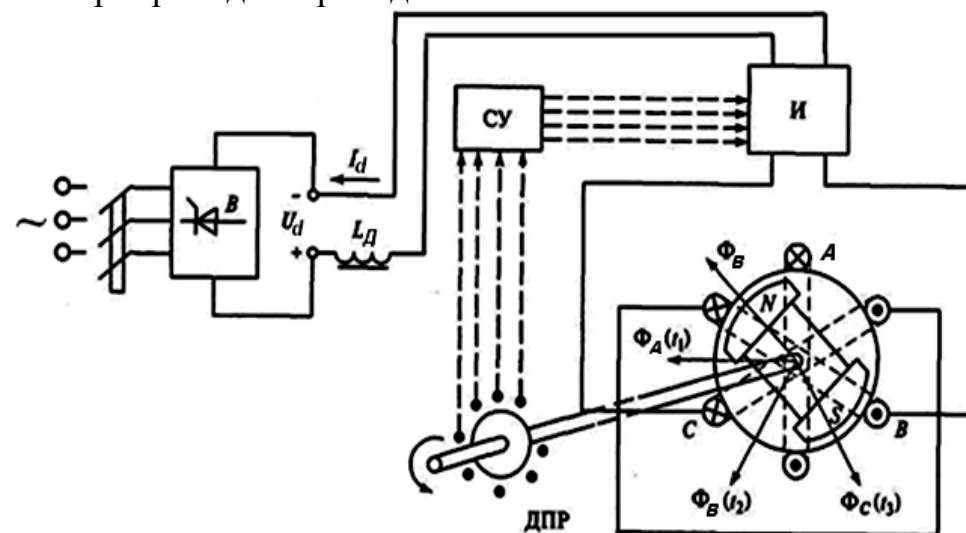1. Принцип действия и назначение электрических машин.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Однофазное переменного тока $U=220V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=12V$;
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 23

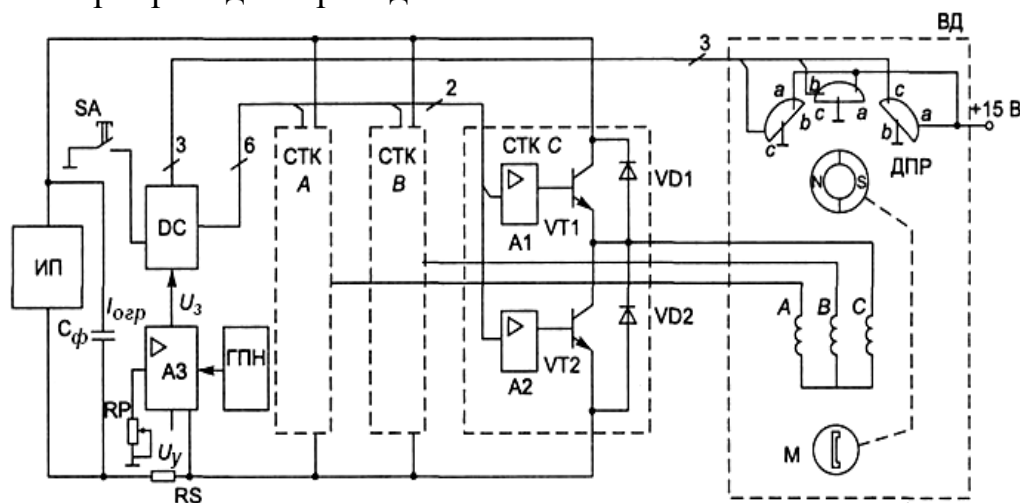1. Устройство, работа, принцип действия машины постоянного тока.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24 V$.
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме




Билет составил _____



Экзаменационный билет № 24

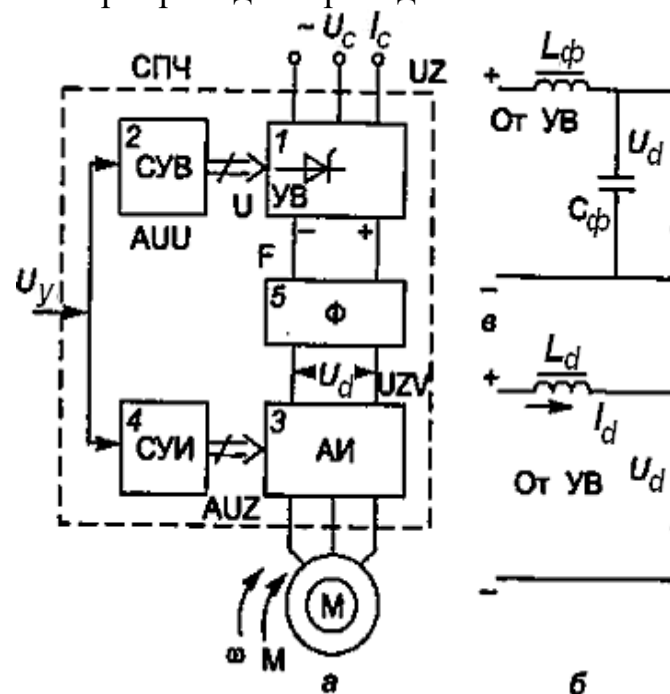1. Шаговые двигатели. Принцип действия. Основные режимы работы.
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Однофазное переменного тока $U=220, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=12 V$;
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме



Билет составил _____



Экзаменационный билет № 25

1. Синхронные двигатели с постоянными магнитами
2. Составить схему электрического привода, если:
 - питание (Постоянный ток $U=12, V$);
 - двигатель ДПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ), $U=24 V$.
3. Рассказать устройство, работа системы управления электроприводом приведенного на схеме

